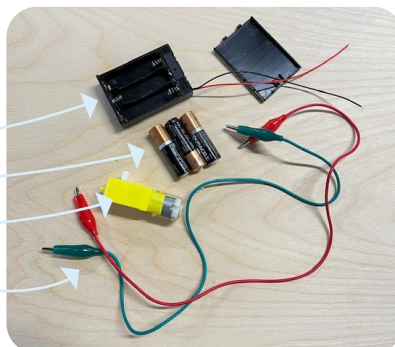


Øvelse 1

Lav et elektrisk kredsløb


Find materialerne

- 1 batteri-kasse
- 3 batterier
- 1 el-motor
- 2 ledninger med krokodille-næb




Sæt kryds

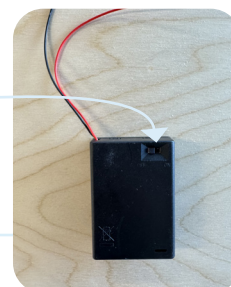
- 1** Sæt den lille knap på batteri-kassen på "OFF".
Nu er der slukket for strømmen.



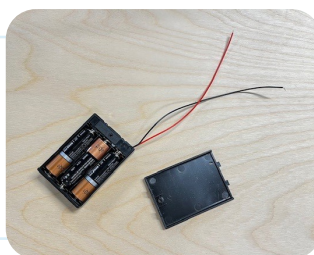
- 2** Sæt batterierne i kassen.
Hold øje med, om batterierne sidder som vist inde i kassen.



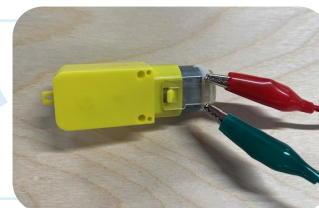
- 3** Sæt en ledning fast på hver af de to små metal-flapper på el-motoren.



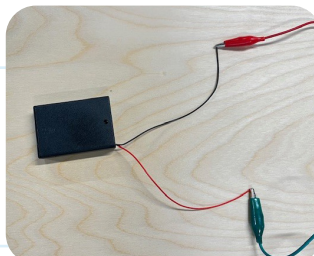- 4** Sæt den anden ende af ledningerne fast på batteri-kassen.



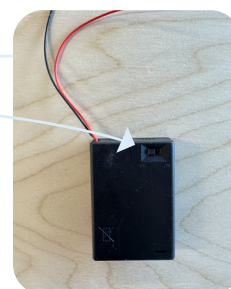- 5** Sæt knappen på batteri-kassen på "ON".



Kører motoren?

- Ja ☐ Jubiii, I har lavet et elektrisk kredsløb.
- Nej ☐ Tjek om krokodille-næbene sidder godt fast på motoren og på batteri-kassen.

Kan I få motoren til at køre den anden vej?

Hvorfor tror I, at det kaldes for et krokodillenæb?

Skriv her, hvordan I gjorde:

